Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

4η Σειρά Ασκήσεων

Μάθημα: Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Εξάμηνο: 8°

Ονοματεπώνυμα: Αλεξοπούλου Γεωργία, Γκενάκου Ζωή

Υλοποίηση FIR Φίλτρου

Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση, θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση ενός FIR φίλτρου. Τα φίλτρα FIR (Finite Impulse Response) είναι φίλτρα των οποίων η παλμική απόκριση (ή απόκριση σε οποιαδήποτε είσοδο πεπερασμένου μήκους) είναι πεπερασμένης διάρκειας, επειδή καθιζάνει στο μηδέν σε πεπερασμένο χρόνο.


Στη γενική σχέση εισόδου - εξόδου ενός FIR φίλτρου είναι η ακόλουθη:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} h[k]x[n-k] = h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + \dots + h[M]x[n-M]$$

Όπου:

- Μ είναι η τάξη του φίλτρου
- y[n] είναι η έξοδος του φίλτρου την διακριτή χρονική στιγμή n
- h[k] είναι ο k-οστός συντελεστής του φίλτρου, με k =0, 1, 2, ..., M
- x[n] είναι η τιμή του σήματος εισόδου τη διακριτή χρονική στιγμή n

 Στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης θα υλοποιήσουμε ένα 8-tap FIR φίλτρο, σύμφωνα με την παρακάτω αρχιτεκτονική. Η άσκηση θα υλοποιηθεί για N=8 bits και εύρος δεδομένων x.



Τα βασικά modules της αρχιτεκτονικής είναι τα ακόλουθα:

1. MAC - Μονάδα Πολλαπλασιασμού με Συσσώρευση (Multiplier Accumulator Unit):

Υπολογίζει την έξοδο του φίλτρου y, εκτελώντας την ακόλουθη πράξη: $a \leftarrow a + b \times c$ Δέχεται ως είσοδο του σταθερούς συντελεστές του φίλτρου (rom_out) , τις τιμές του σήματος εισόδου (ram_out) , καθώς και ένα σήμα αρχικοποίησης (mac_init) που υποδηλώνει την αρχικοποίηση της συσσώρευσης πριν τον υπολογισμό κάθε νέας τιμής του y.

Η υλοποίηση αυτής της μονάδας να γίνει σε behavioral περιγραφή και με τη χρήση των τελεστών '+' και '*' που υποστηρίζονται από τη βιβλιοθήκη std logic unsigned.

Σε κάθε κύκλο ρολογιού αθροίζει στο αποτέλεσμα που έχει ήδη αποθηκευμένο, το γινόμενο των αριθμών που λαμβάνει από RAM και ROM ώστε να σχηματίσει το τελικό αποτέλεσμα. Αν λάβει σήμα αρχικοποίησης μηδενίζει την τιμή εντός του ώστε να υπολογίσει νέο άθροισμα γινομένων.

Για να αποφύγουμε το φαινόμενο της υπερχείλισης της εξόδους λόγω του πολλαπλασιασμού των δύο 8-bit αριθμών που προστίθενται κάθε φορά σε έναν τρίτο 8-bit αριθμό, ορίζουμε την έξοδο y να έχει μέγεθος μήκος(ram out) + μήκος(rom out) + log(M) = 8+8+3 = 19

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity MAC is
    Port ( clock : in STD LOGIC;
           reset : in STD LOGIC;
           rom output : in STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
           ram output : in STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
           mac init : in STD LOGIC;
           y : out STD_LOGIC_VECTOR (18 downto 0));
end entity MAC;
architecture Behavioral of MAC is
    signal accum : STD_LOGIC_VECTOR (18 downto 0) := (others =>
'0');
begin
    process (clock)
    begin
     if(reset = '1') then
        accum <= (others => '0');
     elsif (clock'event and clock = '1') then
        if mac init = '1' then
            accum <= (others => '0');
            accum(15 downto 0) <= rom_output*ram_output;</pre>
        else
            accum <=accum + rom output*ram output;</pre>
        end if;
         y <= accum;
     end if;
    end process;
end architecture;
```

2. ROM: έχει αποθηκευμένους τους σταθερούς συντελεστές του φίλτρου h

Δέχεται ως είσοδο μία διεύθυνση (rom_address) και δίνει στην έξοδο τον αντίστοιχο συντελεστή που είναι αποθηκευμένος σε αυτή (rom_out).

Η υλοποίηση αυτής της μονάδας (αρχικοποιημένη με τους συντελεστές) μας παρέχεται έτοιμη και αρκεί να την ενσωματώσετε κατάλληλα στη συνολική αρχιτεκτονική του φίλτρου.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity mlab rom is
      generic (
           coeff width : integer :=8
                                                       --- width of
coefficients (bits)
      );
    Port ( clock : in STD_LOGIC;
              en : in STD LOGIC;
                                                       --- operation
enable
           addr : in STD LOGIC VECTOR (2 downto 0);
memory address
           rom output : out STD LOGIC VECTOR (coeff width-1 downto
∅)); -- output data
    end mlab rom;
architecture Behavioral of mlab rom is
    type rom type is array (7 downto 0) of std logic vector
(coeff width-1 downto ∅);
                             signal rom : rom type:= ("00001000",
"00000111", "00000110", "00000101", "00000100", "00000011",
"00000010","00000001");
    signal rdata : std_logic_vector(coeff_width-1 downto 0) :=
(others => '0');
begin
    rdata <= rom(conv integer(addr));</pre>
    process (clock)
    begin
        if (clock'event and clock = '1') then
            if (en = '1') then
                rom_output <= rdata;</pre>
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

3. RAM: αποθηκεύει την παρούσα τιμή του σήματος εισόδου x, καθώς και τις 7 προηγούμενες, που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό της εξόδου y σύμφωνα με την εξίσωση (1).

Δέχεται ως είσοδο μία διεύθυνση (ram_address) και δίνει στην έξοδο την αντίστοιχη τιμή του σήματος εισόδου που είναι αποθηκευμένη σε αυτή (ram_out).

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εγγραφής, εγγράφεται η νέα τιμή του σήματος εισόδου x στην πρώτη θέση της μνήμης και οι ήδη αποθηκευμένες 8 τιμές ολισθαίνουν κατά μία θέση με αποτέλεσμα η παλαιότερη χρονικά να διαγράφεται.

Για την υλοποίηση αυτής της μονάδας σας παρέχεται έτοιμος ο κώδικας μίας write-first μνήμης (τα νέα δεδομένα που εγγράφονται σε συγκεκριμένη διεύθυνση βγαίνουν και στην έξοδο της μνήμης στον ίδιο κύκλο ρολογιού). Βασιζόμενοι σε αυτή την μονάδα, θα πρέπει να προσθέσετε ένα μικρό κομμάτι κώδικα το οποίο θα υλοποιεί την μετατόπιση των δεδομένων της μνήμης κατά τη διάρκεια της εγγραφής σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. Αρχικά όλες οι θέσεις της μνήμης είναι αρχικοποιημένες στο '0' μιας και δεν έχει γίνει καμία εγγραφή.

```
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic unsigned.all;
entity mlab ram is
      generic (
          data width : integer :=8   --- width of data (bits)
      );
   port (clock : in std logic;
          reset : in std logic;
                                    --- memory write enable
         we : in std logic;
            en : in std logic; --- operation enable
         addr : in std logic vector(2 downto 0);
                                                            -- memory
address
               : in std_logic_vector(data_width-1 downto 0);
          di
input data
               : out std_logic_vector(data_width-1 downto 0));
     -- output data
end mlab ram;
architecture Behavioral of mlab ram is
    type ram_type is array (7 downto 0) of std logic vector
(data width-1 downto ∅);
```

```
signal RAM : ram type := (others => '0'));
begin
    process (clock)
    begin
        if reset='1' then
              ram <= (others=>(others=>'0'));
        elsif clock'event and clock = '1' then
             if en = '1' then
                 if we = '1' then
                                                    -- write operation
                    for i in 0 to 6 loop
                         RAM(7-i) \leftarrow RAM(6-i);
                    end loop;
                     RAM(0) \leftarrow di;
                     do <= di;</pre>
                 else
                                                     -- read operation
                    do <= RAM(conv integer(addr));</pre>
                 end if;
             end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

- 4. Control Unit Μονάδα Ελέγχου: αποτελεί τη μονάδα που ελέγχει και καθορίζει τη λειτουργία του φίλτρου:
 - Παράγει το σήμα αρχικοποίησης του MAC (mac_init).
 - Διευθυνσιοδοτεί ταυτόχρονα τις μνήμες ROM και RAM για τη λειτουργία ανάγνωσης των αντίστοιχων τιμών μέσω των σημάτων rom_address και ram_address αντίστοιχα. Σε κάθε κύκλο ρολογιού δίνει την επόμενη διεύθυνση των μνημών για ανάγνωση.

Η υλοποίηση αυτής της μονάδας να βασιστεί σε έναν μετρητή (up-counter) ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθυνσιοδότηση των μνημών ROM και RAM. Η υλοποίηση της μονάδας αυτής να γίνει σε behavioral περιγραφή και να χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη std_logic_unsigned για την υλοποίηση του μετρητή (χρησιμοποιώντας τον τελεστή '+').

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD LOGIC UNSIGNED.ALL;
```

```
entity Control Unit is
    Port ( clock : in STD LOGIC;
           reset : in STD LOGIC;
           valid in : in STD logic;
           mac init: out STD LOGIC;
           ram address : out STD LOGIC VECTOR (2 downto 0);
           rom_address : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
           we: out STD_LOGIC; --to we twn RAM/ROM
           valid_out: out STD_LOGIC
           );
end entity Control_Unit;
architecture Behavioral of Control Unit is
    signal counter : STD LOGIC VECTOR (2 downto 0) := (others =>
'0');
    signal pause : std logic ;
    signal accumulator : std logic := '0';
    signal flag : std logic;
    signal valid out_temp: STD_LOGIC;
    signal temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6 :std logic ;
       component dff2 is
           port(
               d : in std_logic;
               q : out std logic;
               clock : in std_logic;
               reset : in std logic
              );
      end component;
begin
    process (clock)
   begin
      if reset = '1' then
```

```
counter <= (others => '0');
      valid out temp<='0';</pre>
      mac init<='1';</pre>
   elsif (clock'event and clock = '1') then
   if (valid in = '1') and (accumulator = '0') then
       flag<='1';
       end if;
     if counter = "000" then
      mac init<='1';</pre>
         if accumulator = '1' then
            valid out temp <= '1';</pre>
         else valid_out_temp <= '0';</pre>
         end if;
        if(valid_in = '0') then
             we<= '0';
         accumulator <= '0';</pre>
         else
           we<= '1';
           accumulator <= '1';</pre>
         end if;
     else
          we <='0';
          valid_out_temp<='0';</pre>
          mac_init<='0';</pre>
     end if;
     if counter = "111" then
        flag <= '0';
     end if;
     if flag='1' then
        counter <= counter+1;</pre>
     else
         counter <= "000";</pre>
     end if:
ram address <= counter;</pre>
rom address <= counter;</pre>
```

```
end if;
end process;

vout_dff1 : dff2 port map(d=>valid_out_temp, clock=>clock,
reset=>reset, q=>temp1);
   vout_dff2 : dff2 port map(d=>temp1, clock=>clock, reset=>reset,
q=>temp2);
   vout_dff3 : dff2 port map(d=>temp2, clock=>clock, reset=>reset,
q=>temp3);
   vout_dff4 : dff2 port map(d=>temp3, clock=>clock, reset=>reset,
q=>valid_out);
end architecture;
```

Για την υλοποίηση του φίλτρου FIR χρησιμοποιήσαμε, εκτός από τα παραπάνω, και τα components dff, dff2 (pipeline 2 diff) και dff_8bit (με 8-bit I/O). Παρατίθεται ο κώδικας για καθένα από αυτά:

• dff:

```
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity dff is
 port(
      d : in std_logic;
      q : out std logic;
      clock : in std logic;
      reset : in std logic
     );
end entity;
architecture behavioural of dff is
begin
   process(clock, reset)
   begin
       if reset = '1' then
           q <= '0';
       elsif clock' event and clock = '1' then
```

```
q \ll d;
       end if;
   end process;
end behavioural;
  • dff2:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric std.all;
entity dff2 is
    port(
        d : in std_logic;
        q : out std_logic;
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic
       );
end dff2;
architecture structural of dff2 is
    component dff is
        port(
          d : in std_logic;
          q : out std_logic;
          clock : in std logic;
          reset : in std_logic
         );
end component;
signal buff : std_logic;
  begin
    delay3 : dff
    port map (
        d \Rightarrow d
        q => buff,
        clock => clock,
        reset => reset
    );
```

```
delay4 : dff
    port map (
        d => buff,
        q \Rightarrow q
        clock => clock,
        reset => reset
    );
end architecture;
  • dff big:
library ieee;
use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity dff_8bit is
    Port ( d : in STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
           clock : in STD_LOGIC;
           reset : in STD LOGIC;
           q : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end dff 8bit;
architecture Behavioral of dff 8bit is
begin
    process(clock, reset) begin
        if reset='1' then
            q<="00000000";
        elsif (clock'event and clock = '1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Για τον κατάλληλο συγχρονισμό των εξόδων, τα σήματα x και mac_init διοχετεύονται σε ένα structure dff, ενλω το σήμα valid_in διοχετεύεται σε ένα structure dff2, για καθυστέρηση 2 κύκλων. Παρατίθεται ο κώδικας του FIR φίλτρου:


```
library IEEE;
use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity FIR is
 Port ( clock : in std logic;
         reset : in std logic;
         valid_in : in std_logic;
         en ram rom: in std logic;
         x : in std_logic_vector(7 downto 0);
         valid out : out std logic;
         fir output : out std logic vector (18 downto 0);
         rom output,ram output:out STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
         rom_address,ram_address:out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
         mac init : out std logic;
         we out:out std logic
         );
end FIR;
architecture Behavioral of FIR is
    component mlab rom is
      generic (
           coeff_width : integer :=8
      );
    Port ( clock : in STD_LOGIC;
              en : in STD LOGIC;
           addr : in STD LOGIC VECTOR (2 downto 0);
           rom_output : out STD_LOGIC_VECTOR (coeff_width-1 downto
0));
    end component;
    component mlab ram is
         generic (
            data width : integer :=8
         );
        port (clock : in std_logic;
              reset : in std logic;
              we : in std logic;
              en : in std logic;
```

```
addr : in std_logic_vector(2 downto 0);
              : in std logic vector(data width-1 downto 0);
          do : out std logic vector(data width-1 downto 0));
end component;
component Control_Unit is
   Port ( clock : in STD LOGIC;
           reset : in STD_LOGIC;
           valid in : in STD logic;
           mac_init: out STD_LOGIC;
           ram address : out STD LOGIC VECTOR (2 downto 0);
           rom_address : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
           we: out STD LOGIC;
           valid out: out STD LOGIC
end component;
component MAC is
   Port ( clock : in STD LOGIC;
           reset : in STD LOGIC;
           rom output : in STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
           ram output : in STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
           mac init : in STD LOGIC;
           y : out STD LOGIC VECTOR (18 downto 0));
end component;
component dff is
port(
     d : in std logic;
      q : out std logic;
      clock : in std logic;
      reset : in std logic
     );
end component;
component dff 8bit is
   Port ( d : in STD LOGIC VECTOR (7 downto 0);
           clock : in STD LOGIC;
           reset : in STD LOGIC;
```

```
q : out STD LOGIC VECTOR (7 downto 0));
    end component;
    component dff2 is
        port(
            d : in std logic;
            q : out std logic;
            clock : in std_logic;
            reset : in std logic
           );
    end component;
    signal x dff,ram output temp,rom output temp : std logic vector(7
downto 0);
    signal ram address temp, rom address temp, counter temp:
std logic vector(2 downto 0);
    signal mac init temp,
we temp, valid out temp, mac init dff, valid out dff: std logic;
    x reg: dff 8bit port map(d=>x, clock=>clock, reset=>reset,
q=>x dff);
    control: Control Unit port map(clock=>clock, reset=>reset,
valid in=>valid in, mac init=>mac init temp,
ram address=>ram address temp,
rom address=>rom address temp,we=>we temp,valid out=>valid out temp);
    mac init reg : dff port map(d=>mac init temp, clock=>clock,
reset=>reset, q=>mac init dff);
    valid out reg : dff2 port map(d=>valid out temp, clock=>clock,
reset=>reset, q=>valid out dff);
    rom: mlab rom port map(clock=>clock,en=>en ram rom,
addr=>rom address temp,rom output=>rom output temp);
    ram: mlab ram port map(clock=>clock, reset=>reset,
en=>en ram rom, we=>we temp ,addr=>ram address temp,di=>x dff,
do=>ram output temp);
    macc: MAC port map(reset=>reset,clock=>clock,
rom output=>rom output temp, ram output=>ram output temp,
mac init=>mac init dff, y=>fir output);
```

```
mac_init <=mac_init_dff;
we_out <= we_temp;
ram_output <=ram_output_temp;
rom_output <=rom_output_temp;
rom_address <=rom_address_temp;
ram_address <=ram_address_temp;
valid_out <=valid_out_dff;
end Behavioral;</pre>
```

 Το RTL Schematic που προκύπτει φαίνεται παρακάτω:



Για την υλοποίηση του testbench χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω κώδικας:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity FIR_tb is
end FIR_tb;
```

```
architecture Behavioral of FIR tb is
    constant CLK PERIOD : time := 10 ns;
    constant CLK PERIOD ALL: time:=8*CLK PERIOD;
    signal clk : std logic := '0';
    signal rst : std logic := '1';
    signal en_ram_rom : std_logic := '0';
    signal x : std logic vector(7 downto 0) := (others => '0');
    signal y_final : std_logic_vector(18 downto 0);
    signal rom out, ram out: std logic vector(7 downto 0);
    signal rom_add, ram_add, counter_control : std_logic_vector(2
downto 0);
    signal mac init : std logic;
    signal valid out : std logic;
    signal we out : std logic := '1';
    signal valid in: std logic := '0';
begin
    DUT: entity work.FIR
    Port map (
        clk \Rightarrow clk,
        rst => rst,
        en_ram_rom => en_ram_rom,
        x \Rightarrow x,
        y final => y final,
        rom out => rom out,
        ram out => ram out,
        rom add => rom add,
        ram add => ram add,
        we out => we out,
        mac init => mac init,
        valid in => valid in,
        valid out => valid out,
        counter control => counter control
     -- RAM IN => RAM IN
    );
```

```
clk_process : process
begin
    while now < 10000 ns loop
        clk <= '0';
        wait for CLK PERIOD/2;
        clk <= '1';
        wait for CLK PERIOD/2;
    end loop;
    wait;
end process clk_process;
validin_process : process
begin
    while now < 10000 ns loop
        valid in <= '1';</pre>
        wait for 1*CLK PERIOD;
        valid in <= '0';</pre>
        wait for 20*CLK PERIOD;
    end loop;
end process validin process;
stim_process : process
begin
    rst <= '0';
    en_ram_rom <= '1';</pre>
    rst <= '1';
    valid in<='0';</pre>
    x <= "00000000";
    wait for CLK PERIOD ALL;
    rst <= '0';
    valid in<='0';</pre>
    x <= "00000000";
    wait for CLK PERIOD ALL;
    rst <= '1';
    valid in<='0';</pre>
    x <= "00000000";
    wait for CLK PERIOD ALL;
```


```
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11010000";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11100111";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid_in<='1';</pre>
x <= "00100000";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11101001";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "10100001";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "00011000";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "01000111";
wait for CLK_PERIOD_ALL ;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "10001100";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11110101";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11110111";
```


```
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "00101000";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11111000";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11110101";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "01111100";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11001100";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "00100100";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "01101011";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid_in<='1';</pre>
x <= "11101010";
wait for CLK PERIOD ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
x <= "11001010";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid in<='1';</pre>
```

```
x <= "11110101";
wait for CLK_PERIOD_ALL;
rst <= '0';
valid_in<='1';
x <= "00000000";
wait for CLK_PERIOD_ALL;

wait;
end process stim_process;
end Behavioral;</pre>
```

 Το simulation που προκύπτει με βάσει τα παραπάνω είναι το κάτωθι:



 





Παρατηρούμε ότι, τόσο στην περίπτωση που έρχεται είσοδος νωρίτερα από 8 κύκλους ρολογιού, όσο και στην περίπτωση που έρχεται αργότερα, το φίλτρο εξάγει τα επιθυμητά αποτελέσματα: στην 1η περίπτωση, περιμένει να ολοκληρωθεί ο προηγούμενος υπολογισμός και ορθώς δεν δέχεται την ενδιάμεση είσοδο (τα mac_init, we_out παραμένουν στο 0). Στη 2η περίπτωση, παρατηρούμε ότι, όσο δεν υπάρχει νέα τιμή εισόδου, το ram_out παραμένει σταθερό, ενώ όταν λαμβάνεται εκ νλεου τιμή valid_in = '1', τότε γίνεται και πάλι υπολογισμός από το φίλτρο και η έξοδος φαίνεται μετά από 8 κύκλους ρολογιού.

Γ ια το critical path και το utilization report:

Name	Slack ^1	Levels	Routes	High Fanout	From	То	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock
3 Path 1	00	10	10	20	rom/rom_out_reg[1]/C	macc/sum_reg[17]/D	5.617	2.703	2.914	00	
→ Path 2	00	10	10	20	rom/rom_out_reg[1]/C	macc/sum_reg[18]/D	5.525	2.611	2.914	co	
→ Path 3	00	10	10	20	rom/rom_out_reg[1]/C	macc/sum_reg[16]/D	5.504	2.590	2.914	co	
→ Path 4	00	9	9	20	rom/rom_out_reg[1]/C	macc/sum_reg[13]/D	5.503	2.589	2.914	co	
→ Path 5	00	9	9	20	rom/rom_out_reg[1]/C	macc/sum_reg[15]/D	5.484	2.570	2.914	co	
→ Path 6	00	9	9	20	rom/rom_out_reg[1]/C	macc/sum_reg[14]/D	5.411	2.497	2.914	co	
→ Path 7	00	9	9	20	rom/rom_out_reg[1]/C	macc/sum_reg[12]/D	5.390	2.476	2.914	co	
→ Path 8	00	7	7	9	ram/do_reg[3]/C	macc/sum_reg[9]/D	5.293	2.548	2.745	co	
→ Path 9	00	7	7	9	ram/do_reg[3]/C	macc/sum_reg[11]/D	5.274	2.529	2.745	00	
Ъ Path 10	00	7	7	9	ram/do_reg[3]/C	macc/sum_reg[10]/D	5.201	2.456	2.745	00	

Slack:	inf						
Source:	rom/rom_out_reg[1]/C						
	(rising edge-triggered cell FDRE)						
Destination:	macc/sum_reg[17]/D	macc/sum_reg[17]/D					
Path Group:	(none)						
Path Type:	Max at Slow Process Co	Max at Slow Process Corner					
Data Path Delay:	5.617ns (logic 2.703n	5.617ns (logic 2.703ns (48.122%) route 2.914ns (51.878%))					
Logic Levels:	10 (CARRY4=5 FDRE=1 L						
Location	Delay type	Incr(ns) Path(ns		ns) Netlist Resource(s)			
				000 r rom/rom_out_reg[1]/C			
	FDRE (Prop_fdre_C_Q)	0.456	0.4	56 r rom/rom_out_reg[1]/Q			
	net (fo=20, unplaced)	1.025	5 1.4	81 rom/Q[1]			
	LUT4 (Prop_lut4_I1_0)	0.120	2.356 r	ram/mult0p0_carry0_i_1/0			
	net (fo=2, unplaced)	0.500	2.856	rom/multOp0_carry0_1[0]			
	LUT5 (Prop_lut5_I4_0)	0.327	3.183 r rom/multOp0_carry0_i_5/0				
	net (fo=1, unplaced)	0.000	3.183	macc/sum[4]_i_9_1[3]			
	CARRY4 (Prop_carry4_S[3]_CC						
		0.401		macc/multOp0_carry0/C0[3]			
	net (fo=1, unplaced)	_CI_CO[3])		macc/multOp0_carry0_n_0			
	CARRY4 (Prop_carry4_CI_CO[3						
				macc/multOp0_carry1/CO[3]			
	net (fo=2, unplaced) 0.929 4.627 rom/CO[0]						
	LUT2 (Prop_lut2_I0_0) 0.117 4.744 r rom/sum[8]_i_2/0						
	net (fo=1, unplaced) 0.000 4.744 macc/sum_reg[11]_0[0]						
	CARRY4 (Prop_carry4_DI[3]_CO[3]) 0.411 5.155 r macc/sum_reg[8]_i_1/CO[3]						
	(5-=111)						
	net (fo=1, unplaced)		5.155	macc/sum_reg[8]_i_1_n_0			
	CARRIA (Prop_carry4_C1_CO[3	RRY4 (Prop_carry4_CI_CO[3])					
	net (fo=1, unplaced)	0.000	5.617	${\tt macc/sum_reg[16]_i_1_n_6}$			
	FDCE		r	macc/sum_reg[17]/D			

Slack: inf

Source: control/valid_out_reg/C

(rising edge-triggered cell FDCE)

Destination: valid_out_reg/delay3/q_reg/D

Path Group: (none)


Path Type: Min at Fast Process Corner

Data Path Delay: 0.282ns (logic 0.141ns (50.038%) route 0.141ns (49.962%))

Logic Levels: 1 (FDCE=1)

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
	FDCE	0.000	0.000 r	control/valid_out_reg/C
	FDCE (Prop_fdce_C_Q)	0.141	0.141 r	control/valid_out_reg/Q
	net (fo=1, unplaced)	0.141	0.282	valid_out_reg/delay3/d
	FDCE		r	valid_out_reg/delay3/q_reg/D

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	86	17600	0.49
FF	135	35200	0.38
Ю	59	100	59.00

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το critical path του φίλτρου είναι αυτό που ξεκινά από το rom_out και καταλήγει στο mac, με συνολική καθυστέρηση ίση με 5.617 ns. Αν και η καθυστέρηση είναι πολύ μικρή, αξίζει να σημειωθεί πως αξιοποιείται μεγάλος αριθμός πόρων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα components του FIR χρησιμοποιούν το ρολόι εισόδου, το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση του mac_unit, η αρχικοποίηση του οποίου γίνεται μέσω του σήματος mac init του control unit.