

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

2η Σειρά Ασκήσεων

Μάθημα: Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Εξάμηνο: 8^ο

Ονοματεπώνυμο: Αλεξοπούλου Γεωργία, Γκενάκου Ζωή

Θέμα 1: Half Adder

Στο πρώτο ζητούμενο της άσκησης πρέπει να υλοποιήσουμε έναν Ημιαθροιστή (Half Adder - HA) σε περιγραφή ροής δεδομένων (Dataflow).

Ο πίνακας αληθείας του Ημιαθροιστή είναι ο παρακάτω:

Inputs		Outputs	
A	B	Sum	Carry Out
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Παρατηρούμε ότι ο Ημιαθροιστής μπορεί να υλοποιηθεί με μία πύλη XOR και μία πύλη AND.

Με αυτή την λογική δημιουργούμε τον ακόλουθο κώδικα στο Vivado.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity half_adder_df is
    Port ( a : in STD_LOGIC;
          b : in STD_LOGIC;
          cout : out STD_LOGIC;
          sum : out STD_LOGIC);
end half_adder_df;


architecture Dataflow of half_adder_df is

begin

    sum <= (a xor b);
    cout <= (a and b);


end Dataflow;
```

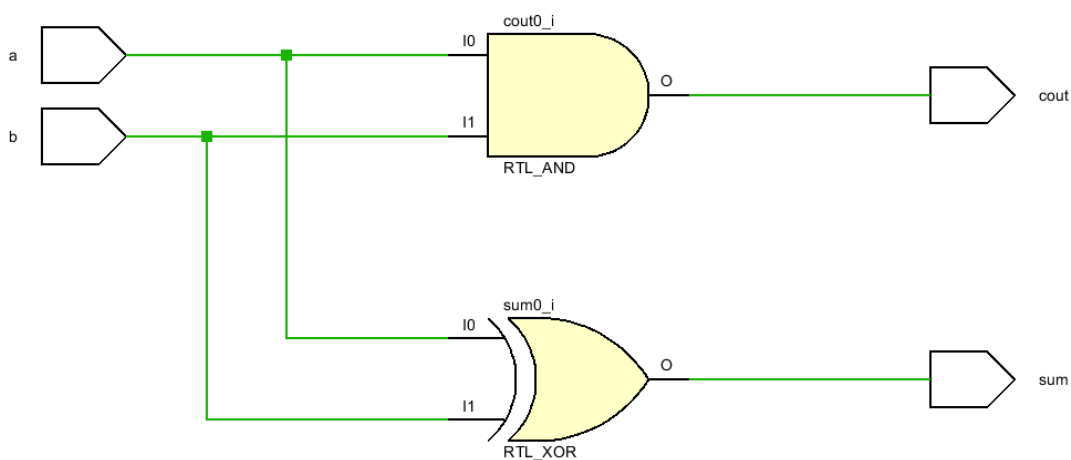Το δομικό διάγραμμα (RTL Schematic) της αρχιτεκτονικής κυκλώματος φαίνεται παρακάτω:



Παρατηρούμε όντως ότι ο ημιαθροιστής υλοποιείται με μία πύλη AND και μία πύλη XOR.

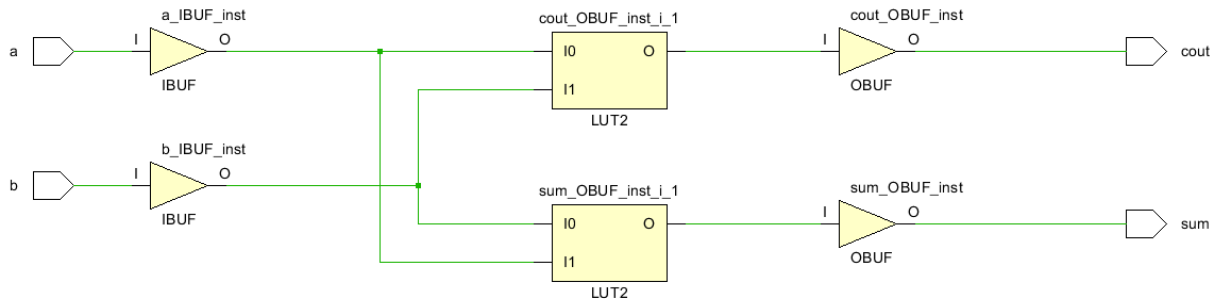Από τον Synthesizer προκύπτει το παρακάτω schematic:



Δημιουργούμε TestBench για να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity half_adder_tb is
-- Port ( );
end half_adder_tb;

architecture Dataflow of half_adder_tb is

    component half_adder_df is
        Port ( a : in STD_LOGIC;
              b : in STD_LOGIC;
              cout : out STD_LOGIC;
              sum : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal a_tb, b_tb, cout_tb, sum_tb : std_logic;

begin
    dut : half_adder_df
        port map(
```

```

        a => a_tb,
        b => b_tb,
        cout => cout_tb,
        sum => sum_tb
    );

simulation : process
begin
    a_tb <= '0';
    b_tb <= '0';
    wait for 10 ns;

    a_tb <= '0';
    b_tb <= '1';
    wait for 10 ns;

    a_tb <= '1';
    b_tb <= '0';
    wait for 10 ns;


    a_tb <= '1';
    b_tb <= '1';
    wait for 10 ns;

end process simulation;

end Dataflow;

```

 Η προσομοίωση επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:



Για να βρούμε το κρίσιμο μονοπάτι (critical path) του κυκλώματος, τρέχουμε το Synthesis → Report Timing Summary → Unconstrained Paths → NONE to NONE → Setup

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
Path 1	∞	3	4	2	b	sum	5.377	3.778	1.599	∞	input port clock			0.000
Path 2	∞	3	4	2	b	cout	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το critical path είναι εκείνο από την είσοδο B στο άθροισμα Sum με συνολική καθυστέρηση 5.377ns.

Αναλυτικότερα τρέχοντας την εντολή “report_timing_summary -report_unconstrained” στο τερματικό και λαμβάνουμε:

Max Delay Paths

```

Slack: inf
Source: b
        (input port)
Destination: sum
        (output port)
Path Group: (none)
Path Type: Max at Slow Process Corner
Data Path Delay: 5.377ns (logic 3.778ns (70.255%) route 1.599ns (29.745%))
Logic Levels: 3 (IBUF=1 LUT2=1 OBUF=1)

Location          Delay type          Incr(ns)  Path(ns)  Netlist Resource(s)
-----
net (fo=0)         0.000             0.000    r b (IN)
IBUF (Prop_ibuf_I_O) 0.982             0.982    r b_IBUF_inst/O
net (fo=2, unplaced) 0.800             1.782    b_IBUF
LUT2 (Prop_lut2_I_O) 0.150             1.932    r sum_OBUF_inst_i_1/O
net (fo=1, unplaced) 0.800             2.732    sum_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O) 2.645             5.377    r sum_OBUF_inst/O
net (fo=0)         0.000             5.377    sum
r sum (OUT)

```

Min Delay Paths

```

Slack: inf
Source: b
        (input port)
Destination: cout
        (output port)
Path Group: (none)
Path Type: Min at Fast Process Corner
Data Path Delay: 2.092ns (logic 1.418ns (67.775%) route 0.674ns (32.225%))
Logic Levels: 3 (IBUF=1 LUT2=1 OBUF=1)

Location          Delay type          Incr(ns)  Path(ns)  Netlist Resource(s)
-----
net (fo=0)         0.000             0.000    r b (IN)
IBUF (Prop_ibuf_I_O) 0.211             0.211    r b_IBUF_inst/O
net (fo=2, unplaced) 0.337             0.548    b_IBUF
LUT2 (Prop_lut2_I_1_O) 0.045             0.593    r cout_OBUF_inst_i_1/O
net (fo=1, unplaced) 0.337             0.930    cout_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O) 1.162             2.092    r cout_OBUF_inst/O
net (fo=0)         0.000             2.092    cout
r cout (OUT)

```


Θέμα 2: Full Adder

Στο δεύτερο ζήτημα μας ζητείται να υλοποιήσουμε έναν πλήρη αθροιστή (Full Adder - FA) με περιγραφή δομής (Structural), βασιζόμενοι στην δομική μονάδα του προηγούμενου ερωτήματος.


Ο πίνακας αληθείας του Full Adder φαίνεται παρακάτω:

Inputs			Outputs	
A	B	Carry In	Sum	Carry Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

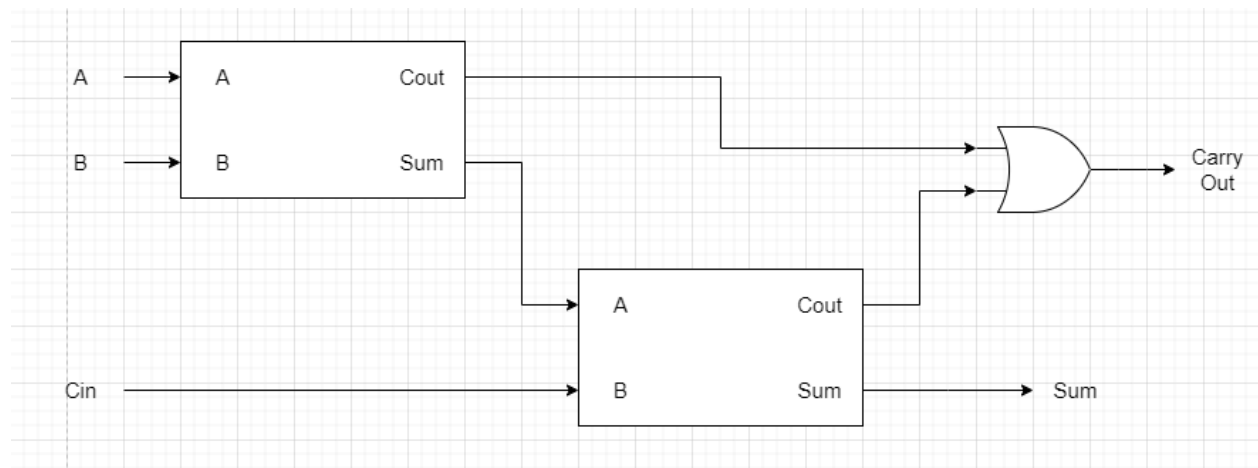
Μπορούμε το κύκλωμα του Full Adder να το φτιάξουμε χρησιμοποιώντας 2 Half Adders και μια πύλη OR ως εξής:



 Το παραπάνω περιμένουμε να δούμε και στο RTL:



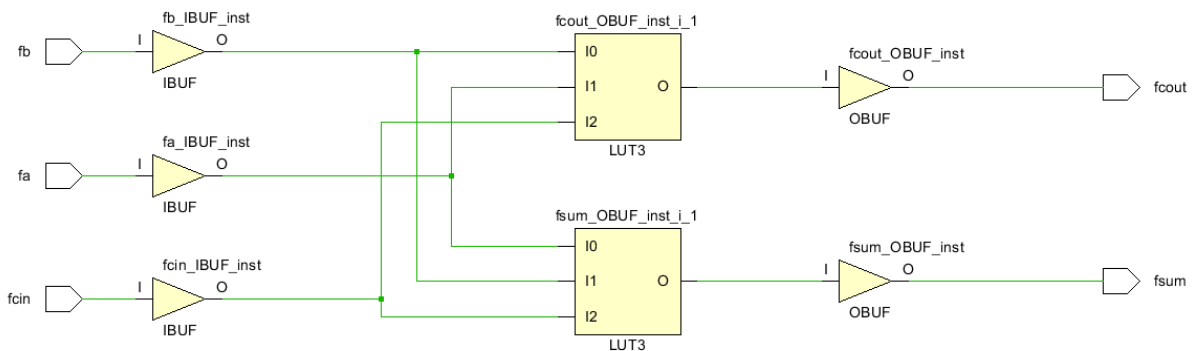Από τον Synthesizer προκύπτει το παρακάτω schematic:



Δημιουργούμε TestBench για να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity full_adder_tb_str is
-- Port ( );
end full_adder_tb_str;

architecture Structural of full_adder_tb_str is
    component full_adder_str is
        Port ( fa : in STD_LOGIC;
```

```
        fb : in STD_LOGIC;  
        fcin : in STD_LOGIC;  
        fcout : out STD_LOGIC;  
        fsum : out STD_LOGIC);  
end component;
```

```
signal fa_tb, fb_tb, fcin_tb, fcout_tb, fsum_tb : std_logic;
```

```
begin
```

```
    dut : full_adder_str  
        port map (  
            fa => fa_tb,  
            fb => fb_tb,  
            fcin => fcin_tb,  
            fcout => fcout_tb,  
            fsum => fsum_tb  
        );
```

```
    simulation : process  
    begin
```

```
        fa_tb <= '0';  
        fb_tb <= '0';  
        fcin_tb <= '0';  
        wait for 10 ns;
```

```
        fa_tb <= '0';  
        fb_tb <= '0';  
        fcin_tb <= '1';  
        wait for 10 ns;
```

```
        fa_tb <= '0';  
        fb_tb <= '1';  
        fcin_tb <= '0';  
        wait for 10 ns;
```

```
        fa_tb <= '0';  
        fb_tb <= '1';  
        fcin_tb <= '1';
```



```
wait for 10 ns;
```

```
fa_tb <= '1';  
fb_tb <= '0';  
fcin_tb <= '0';  
wait for 10 ns;
```

```
fa_tb <= '1';  
fb_tb <= '0';  
fcin_tb <= '1';  
wait for 10 ns;
```


```
fa_tb <= '1';  
fb_tb <= '1';  
fcin_tb <= '0';  
wait for 10 ns;
```

```
fa_tb <= '1';  
fb_tb <= '1';  
fcin_tb <= '1';  
wait for 10 ns;
```

```
end process simulation;
```

```
end Structural;
```

 Η προσομοίωση επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:



Για το critical path:

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
↳ Path 1	∞	3	4	2	fb	fsum	5.377	3.778	1.599	∞	input port clock			0.000
↳ Path 2	∞	3	4	2	fcin	fcout	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το critical path είναι εκείνο από την είσοδο B στο άθροισμα Sum με συνολική καθυστέρηση 5.377ns.

Max Delay Paths

```
Slack:          inf
Source:         fb
                (input port)
Destination:    fsum
                (output port)
Path Group:     (none)
Path Type:      Max at Slow Process Corner
Data Path Delay: 5.377ns (logic 3.778ns (70.255%) route 1.599ns (29.745%))
Logic Levels:   3 (IBUF=1 LUT3=1 OBUF=1)
```

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
		0.000	0.000	r fb (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	fb
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.982	0.982	r fb_IBUF_inst/O
net (fo=2, unplaced)		0.800	1.782	fb_IBUF
LUT3 (Prop_lut3_I1_O)		0.150	1.932	r fsum_OBUF_inst_i_1/O
net (fo=1, unplaced)		0.800	2.732	fsum_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O)		2.645	5.377	r fsum_OBUF_inst/O
net (fo=0)		0.000	5.377	fsum
				r fsum (OUT)

Min Delay Paths

```
Slack:          inf
Source:         fa
                (input port)
Destination:    fsum
                (output port)
Path Group:     (none)
Path Type:      Min at Fast Process Corner
Data Path Delay: 2.089ns (logic 1.415ns (67.729%) route 0.674ns (32.271%))
Logic Levels:   3 (IBUF=1 LUT3=1 OBUF=1)
```

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
		0.000	0.000	r fa (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	fa
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.211	0.211	r fa_IBUF_inst/O
net (fo=2, unplaced)		0.337	0.548	fa_IBUF
LUT3 (Prop_lut3_I0_O)		0.042	0.590	r fsum_OBUF_inst_i_1/O
net (fo=1, unplaced)		0.337	0.927	fsum_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O)		1.162	2.089	r fsum_OBUF_inst/O
net (fo=0)		0.000	2.089	fsum
				r fsum (OUT)


Θέμα 3: 4 bit Parallel Adder

Στο τρίτο ζητούμενο της άσκησης καλούμαστε να υλοποιήσουμε έναν Παράλληλο Αθροιστή των 4 bits (4-bit Parallel Adder - 4-bit PA).

Ο πίνακας αληθείας του 4-bit PA είναι ο εξής:

Inputs			Outputs	
A[3:0]	B[3:0]	Carry In	Sum[3:0]	Carry Out
0000	0000	0	0000	0
0000	0000	1	0001	0
0000	0001	0	0001	0
0000	0001	1	0010	0
0000	0010	0	0010	0
0000	0010	1	0011	0
0000	0011	0	0011	0
0000	0011	1	0100	0
0000	0100	0	0100	0
0000	0100	1	0101	0
0000	0101	0	0101	0
0000	0101	1	0110	0
Κ.Ο.Κ. ...				

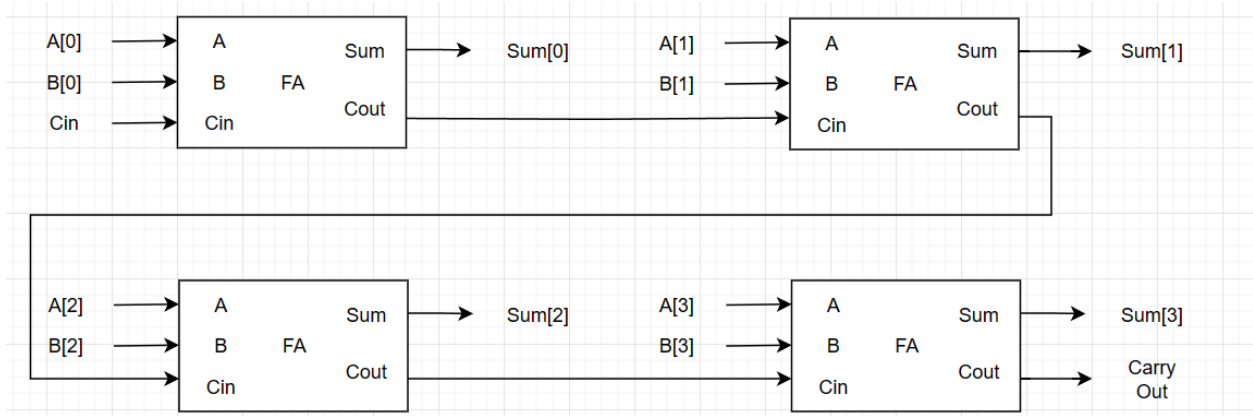Μπορούμε το κύκλωμα του 4-bit Parallel Adder να το υλοποιήσουμε κάνοντας χρήση 4 Full Adders, όπως ορίστηκαν στο *Θέμα 2*:



Με αυτή την λογική δημιουργούμε τον ακόλουθο κώδικα στο Vivado.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity full_adder_4_bit is
    Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cin : in STD_LOGIC;
          Cout : out STD_LOGIC;
          Sum : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end full_adder_4_bit;

architecture Structural of full_adder_4_bit is
    component full_adder_str is
        Port ( fa : in STD_LOGIC;
              fb : in STD_LOGIC;
              fcin : in STD_LOGIC;
              fcout : out STD_LOGIC;
              fsum : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal c0, c1, c2 : std_logic;

begin
    u0: full_adder_str port map (fa => A(0), fb => B(0), fcin => Cin,
    fcout => c0, fsum => Sum(0));
```


```

u1: full_adder_str port map (fa => A(1), fb => B(1), fcin => c0,
fcout => c1, fsum => Sum(1));
u2: full_adder_str port map (fa => A(2), fb => B(2), fcin => c1,
fcout => c2, fsum => Sum(2));
u3: full_adder_str port map (fa => A(3), fb => B(3), fcin => c2,
fcout => Cout, fsum => Sum(3));


end Structural;

```

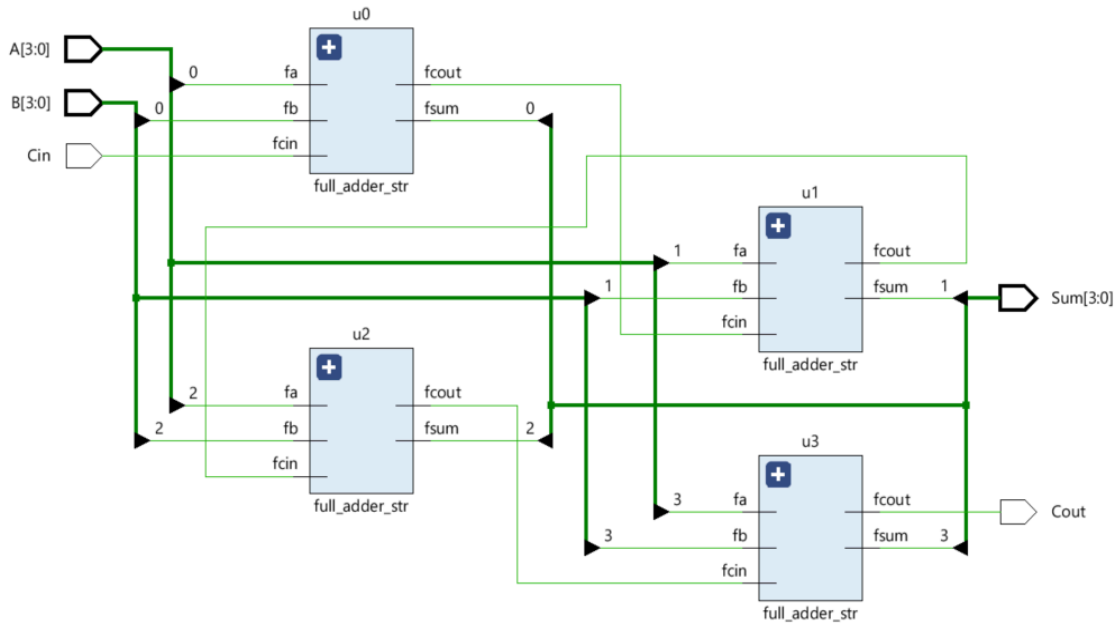Αναμένουμε, λοιπόν, να έχουμε την ίδια εικόνα με παραπάνω και από το RTL Analysis Design:



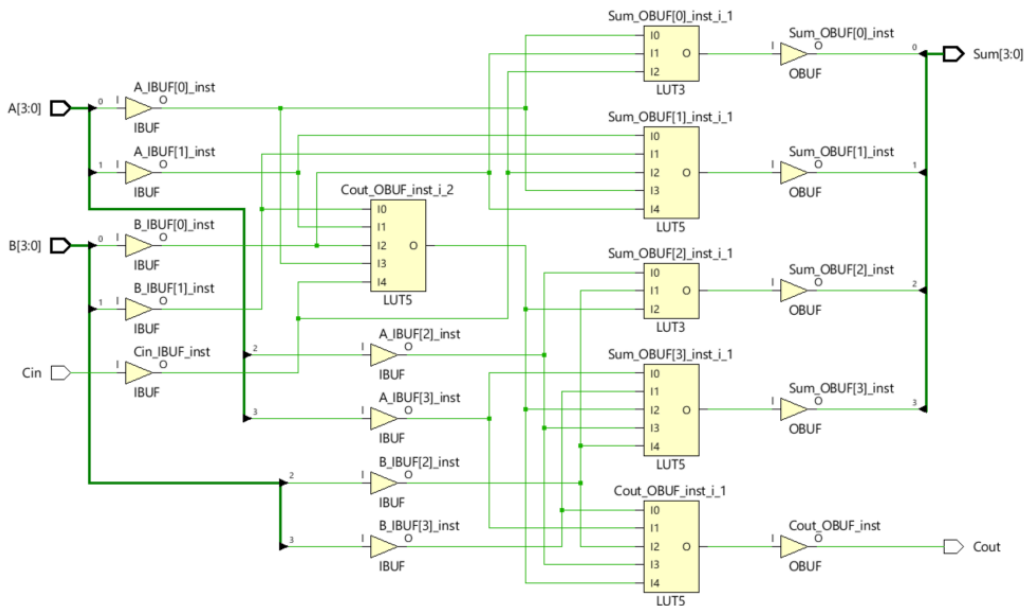Από τον Synthesizer προκύπτει το παρακάτω schematic:



Δημιουργούμε TestBench για να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity full_adder_4_bit_tb is
-- Port ( );
end full_adder_4_bit_tb;

architecture Structural of full_adder_4_bit_tb is
    component full_adder_4_bit is
        Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              Cin : in STD_LOGIC;
              Cout : out STD_LOGIC;
              Sum : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
    end component;

    signal A_tb, B_tb, Sum_tb : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Cin_tb, Cout_tb : std_logic;

begin
    dut : full_adder_4_bit
        port map (
            A => A_tb,
            B => B_tb,
            Cin => Cin_tb,
            Cout => Cout_tb,
            Sum => Sum_tb
        );

    simulation : process
    begin
        A_tb <= "0000";
        B_tb <= "0001";
        Cin_tb <= '0';
```

```

wait for 10 ns;

A_tb <= "0001";
B_tb <= "0011";
Cin_tb <= '0';
wait for 10 ns;

A_tb <= "1011";
B_tb <= "1100";
Cin_tb <= '1';
wait for 10 ns;

A_tb <= "1110";
B_tb <= "0110";
Cin_tb <= '1';
wait for 10 ns;

A_tb <= "1010";
B_tb <= "1010";
Cin_tb <= '0';
wait for 10 ns;

A_tb <= "0101";
B_tb <= "1010";
Cin_tb <= '0';
wait for 10 ns;

A_tb <= "0101";
B_tb <= "1010";
Cin_tb <= '1';
wait for 10 ns;


wait;

end process simulation;

end Structural;

```

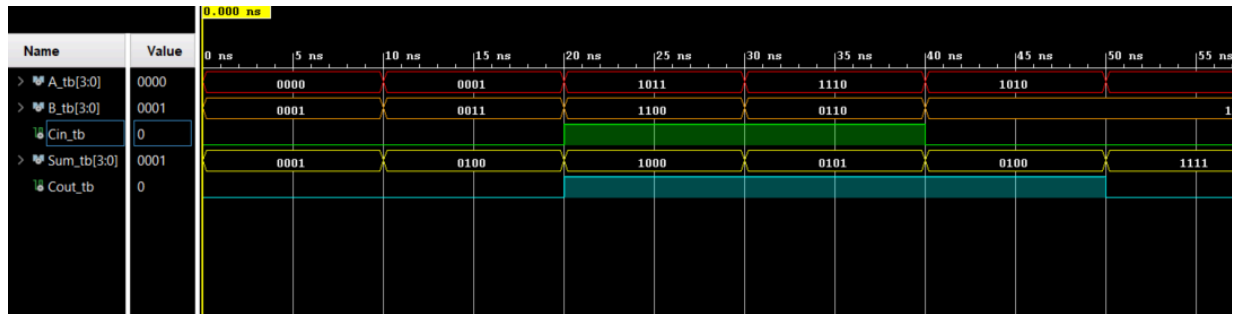Η προσομοίωση επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:



Για το critical path:

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
Path 1	∞	4	5	3	Cin	Cout	5.942	3.876	2.066	∞	input port clock			0.000
Path 2	∞	4	5	3	Cin	Sum[2]	5.942	3.876	2.066	∞	input port clock			0.000
Path 3	∞	4	5	3	Cin	Sum[3]	5.936	3.870	2.066	∞	input port clock			0.000
Path 4	∞	3	4	2	B[1]	Sum[1]	5.379	3.780	1.599	∞	input port clock			0.000
Path 5	∞	3	4	3	Cin	Sum[0]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το critical path είναι 2: αυτό από την είσοδο Cin προς την έξοδο Cout και αυτό από την είσοδο Cin προς την έξοδο Sum[2], με συνολική καθυστέρηση 5.942ns.

Max Delay Paths

Slack:	inf
Source:	Cin (input port)
Destination:	Cout (output port)
Path Group:	(none)
Path Type:	Max at Slow Process Corner
Data Path Delay:	5.942ns (logic 3.876ns (65.224%) route 2.066ns (34.776%))
Logic Levels:	4 (IBUF=1 LUT5=2 OBUF=1)

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
		0.000	0.000	r Cin (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	Cin
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.982	0.982	r Cin_IBUF_inst/O
net (fo=3, unplaced)		0.800	1.782	Cin_IBUF
LUT5 (Prop_lut5_I4_O)		0.124	1.906	r Cout_OBUF_inst_i_2/O
net (fo=3, unplaced)		0.467	2.373	c1
LUT5 (Prop_lut5_I4_O)		0.124	2.497	r Cout_OBUF_inst_i_1/O
net (fo=1, unplaced)		0.800	3.297	Cout_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O)		2.645	5.942	r Cout_OBUF_inst/O
net (fo=0)		0.000	5.942	Cout
				r Cout (OUT)

Min Delay Paths

```

Slack:                inf
Source:               Cin
                    (input port)
Destination:         Sum[1]
                    (output port)
Path Group:          (none)
Path Type:           Min at Fast Process Corner
Data Path Delay:     2.089ns (logic 1.415ns (67.729%) route 0.674ns (32.271%))
Logic Levels:       3 (IBUF=1 LUT5=1 OBUF=1)

```

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
		0.000	0.000 r	Cin (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	Cin
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.211	0.211 r	Cin_IBUF_inst/O
net (fo=3, unplaced)		0.337	0.548	Cin_IBUF
LUT5 (Prop_lut5_I2_O)		0.042	0.590 r	Sum_OBUF[1]_inst_i_1/O
net (fo=1, unplaced)		0.337	0.927	Sum_OBUF[1]
OBUF (Prop_obuf_I_O)		1.162	2.089 r	Sum_OBUF[1]_inst/O
net (fo=0)		0.000	2.089	Sum[1]
			r	Sum[1] (OUT)

Θέμα 4: BCD Full Adder

Στο 4ο ζήτημα, πρέπει να υλοποιήσουμε έναν BCD Πλήρη Αθροιστή (BCD Full Adder - BCD FA) με περιγραφή δομής (Structural). Μας ζητείται να χρησιμοποιήσουμε τη δομική μονάδα που υλοποιήθηκε στο προηγούμενο ερώτημα.


Ένας πλήρης προσθέτης δυαδικού κώδικα δεκαδικού (BCD) είναι ένα ψηφιακό κύκλωμα απαραίτητο για την πρόσθεση Binary Coded Decimal αριθμούς. Αντίθετα με την τυπική δυαδική πρόσθεση, η πρόσθεση BCD απαιτεί συγκεκριμένη χειρισμό για να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα παραμένουν εντός του έγκυρου εύρους BCD (0 έως 9). Ο πλήρης αθροιστής BCD διενεργεί δυαδική πρόσθεση δεκαδικών ψηφίων, με επιπλέον λογική για την ανίχνευση και διόρθωση οποιουδήποτε άθροισμα υπερβαίνει το 9 προσθέτοντας 6 (0110). Αυτή η διόρθωση διατηρεί την εγκυρότητα του αποτελέσματος ως δεκαδικός αριθμός BCD. Επιπλέον, το κύκλωμα εκτελεί μεταφορές μεταξύ των δεκαδικών ψηφίων για να χειριστεί ακριβείς προσθήκες πολλαπλών ψηφίων.

Έχουμε τον εξής πίνακα:


Decimal	Binary Sum					BCD Sum				
	C'	S3'	S2'	S1'	S0'	C	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0

11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

 
Μπορούμε το κύκλωμα του BCD Full Adder να το φτιάξουμε χρησιμοποιώντας δύο 4bit Adders και μερικές πύλες ως εξής:



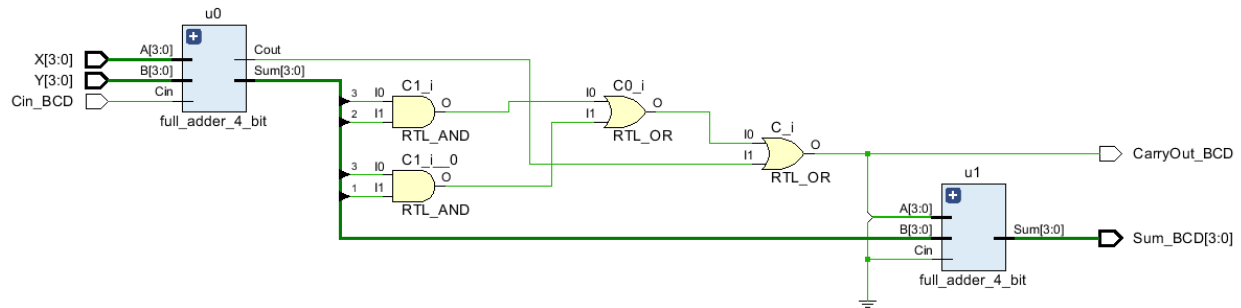Το παραπάνω περιμένουμε να δούμε και στο RTL:



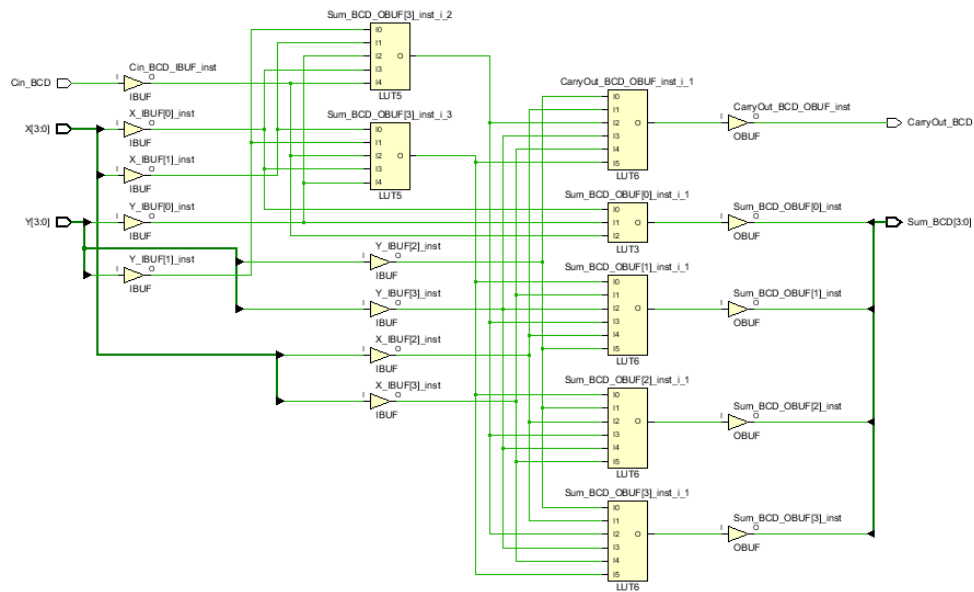Από τον Synthesizer προκύπτει το παρακάτω schematic:



Δημιουργούμε TestBench για να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity bcd_full_adder_tb is
end bcd_full_adder_tb;

architecture tb_arch of bcd_full_adder_tb is
```

```

component bcd_full_adder is
  Port (
    X : in std_logic_vector(3 downto 0);
    Y : in std_logic_vector(3 downto 0);
    Cin_BCD : in std_logic;
    Sum_BCD: out std_logic_vector(3 downto 0);
    CarryOut_BCD : out std_logic
  );
end component;

signal X_tb, Y_tb : std_logic_vector(3 downto 0);
signal Cin_BCD_tb : std_logic;

signal Sum_BCD_tb : std_logic_vector(3 downto 0);
signal CarryOut_BCD_tb : std_logic;

begin

  DUT : bcd_full_adder
    port map(
      X => X_tb,
      Y => Y_tb,
      Cin_BCD => Cin_BCD_tb,
      Sum_BCD => Sum_BCD_tb,
      CarryOut_BCD => CarryOut_BCD_tb
    );

  stimulus : process
  begin
    X_tb <= "0011";
    Y_tb <= "0001";
    Cin_BCD_tb <= '0';
    wait for 10 ns;

    X_tb <= "1001";
    Y_tb <= "0001";
    Cin_BCD_tb <= '0';
    wait for 10 ns;
  end process;

```


Για το critical path:

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
↳ Path 1	∞	4	5	4	Y[1]	CarryOut_BCD	5.976	3.904	2.072	∞	input port clock			0.000
↳ Path 2	∞	4	5	4	Y[1]	Sum_BCD[3]	5.976	3.904	2.072	∞	input port clock			0.000
↳ Path 3	∞	4	5	4	Cin_BCD	Sum_BCD[1]	5.948	3.876	2.072	∞	input port clock			0.000
↳ Path 4	∞	4	5	4	Cin_BCD	Sum_BCD[2]	5.948	3.876	2.072	∞	input port clock			0.000
↳ Path 5	∞	3	4	3	Cin_BCD	Sum_BCD[0]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το critical path είναι εκείνο από την είσοδο Cin στο άθροισμα Sum_BCD[1] και Sum_BCD[1] (MSB και μεσαίο Bit) με συνολική καθυστέρηση 5.948ns.

Max Delay Paths

Slack:	inf			
Source:	Y[1] (input port)			
Destination:	CarryOut_BCD (output port)			
Path Group:	(none)			
Path Type:	Max at Slow Process Corner			
Data Path Delay:	5.976ns (logic 3.904ns (65.321%) route 2.072ns (34.679%))			
Logic Levels:	4 (IBUF=1 LUT5=1 LUT6=1 OBUF=1)			

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)

		0.000	0.000	r Y[1] (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	Y[1]
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.982	0.982	r Y_IBUF[1]_inst/O
net (fo=2, unplaced)		0.800	1.782	Y_IBUF[1]
LUT5 (Prop_lut5_I1_O)		0.152	1.934	r Sum_BCD_OBUF[3]_ins
net (fo=4, unplaced)		0.473	2.407	S0[1]
LUT6 (Prop_lut6_I5_O)		0.124	2.531	r CarryOut_BCD_OBUF_i
net (fo=1, unplaced)		0.800	3.331	CarryOut_BCD_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O)		2.645	5.976	r CarryOut_BCD_OBUF_i
net (fo=0)		0.000	5.976	CarryOut_BCD
				r CarryOut_BCD (OUT)

Min Delay Paths


Slack:	inf			
Source:	X[3]			
	(input port)			
Destination:	CarryOut_BCD			
	(output port)			
Path Group:	(none)			
Path Type:	Min at Fast Process Corner			
Data Path Delay:	2.092ns	(logic 1.418ns (67.775%)	route 0.674ns (32.225%))
Logic Levels:	3	(IBUF=1 LUT6=1 OBUF=1)		

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
		0.000	0.000	r X[3] (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	X[3]
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.211	0.211	r X_IBUF[3]_inst/O
net (fo=4, unplaced)		0.337	0.548	X_IBUF[3]
LUT6 (Prop_lut6_I4_O)		0.045	0.593	r CarryOut_BCD_OBUF_inst_i_1/O
net (fo=1, unplaced)		0.337	0.930	CarryOut_BCD_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O)		1.162	2.092	r CarryOut_BCD_OBUF_inst/O
net (fo=0)		0.000	2.092	CarryOut_BCD
				r CarryOut_BCD (OUT)

Θέμα 5: 4-BCD Parallel Adder

Στο τελευταίο ζητούμενο της άσκησης, ζητείται η υλοποίηση ενός Παράλληλου BCD Αθροιστή 4 ψηφίων (4-BCD Parallel Adder - 4-BCD PA). Ο 4-BCD PA είναι μια δομή με 2 εισόδους, A και B, η καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από 16 bits. Για τους σκοπούς της άσκησης, είναι θεμιτό να αξιοποιήσουμε τέσσερις επιμέρους BCD Αθροιστές, όπως υλοποιήθηκαν στο προηγούμενο Θέμα.

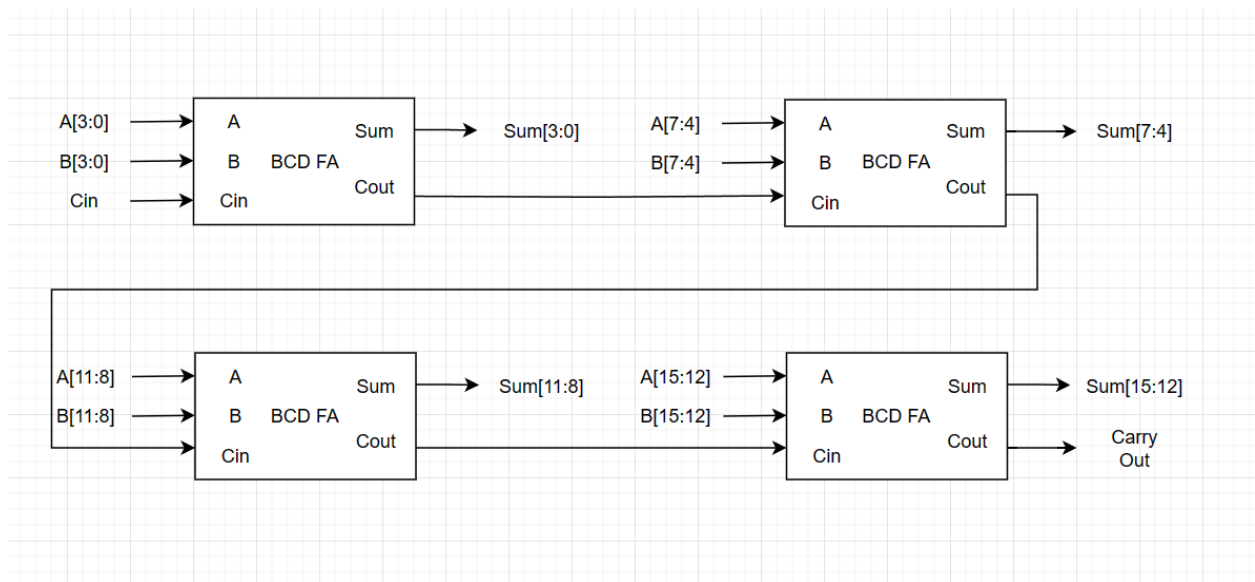Το διάγραμμα που προκύπτει, με βάση αυτή την υλοποίηση, είναι το παρακάτω:



Με αυτή την λογική δημιουργούμε τον ακόλουθο κώδικα στο Vivado.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity bcd_parallel_adder is
    Port (
        A: in std_logic_vector(15 downto 0);
        B: in std_logic_vector(15 downto 0);
        Cin_4BCD: in std_logic;
        Sum_4BCD: out std_logic_vector(15 downto 0);
    );
end entity;
```



```

        COut_4BCD: out std_logic
    );
end bcd_parallel_adder;

architecture Structural of bcd_parallel_adder is

    component bcd_full_adder is
        Port (
            X : in std_logic_vector(3 downto 0);
            Y : in std_logic_vector(3 downto 0);
            Cin_BCD : in std_logic;
            Sum_BCD: out std_logic_vector(3 downto 0);
            CarryOut_BCD : out std_logic
        );
    end component;

    signal c0, c1, c2: std_logic;


begin

    u0: bcd_full_adder port map (X => A(3 downto 0), Y => B(3 downto
0), Cin_BCD => Cin_4BCD, Sum_BCD => Sum_4BCD(3 downto 0),
CarryOut_BCD => c0);
    u1: bcd_full_adder port map (X => A(7 downto 4), Y => B(7 downto
4), Cin_BCD => c0, Sum_BCD => Sum_4BCD(7 downto 4), CarryOut_BCD =>
c1);
    u2: bcd_full_adder port map (X => A(11 downto 8), Y => B(11
downto 8), Cin_BCD => c1, Sum_BCD => Sum_4BCD(11 downto 8),
CarryOut_BCD => c2);
    u3: bcd_full_adder port map (X => A(15 downto 12), Y => B(15
downto 12), Cin_BCD => c2, Sum_BCD => Sum_4BCD(15 downto 12),
CarryOut_BCD => COut_4BCD);


end Structural;

```

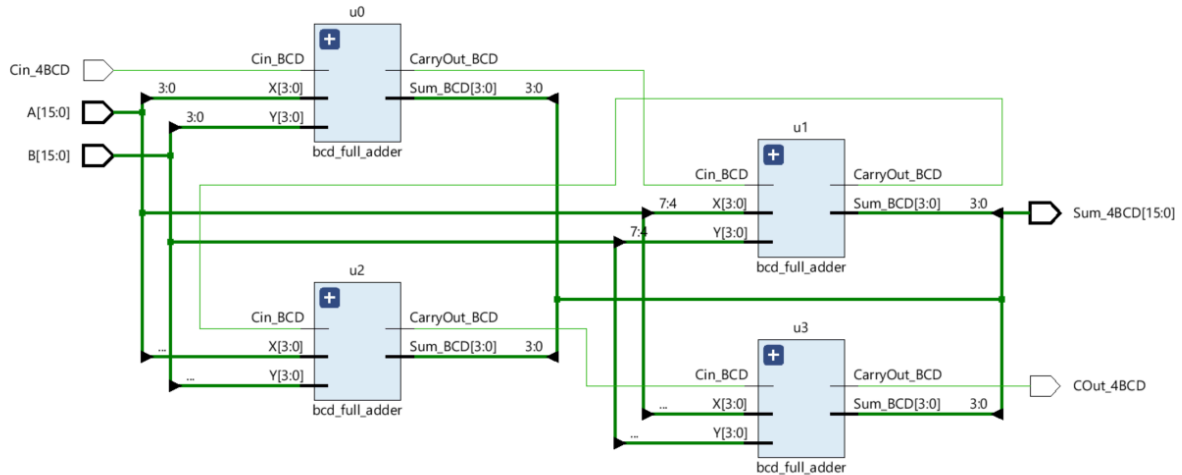Αναμένουμε, λοιπόν, να έχουμε την ίδια εικόνα με παραπάνω και από το RTL Analysis Design:



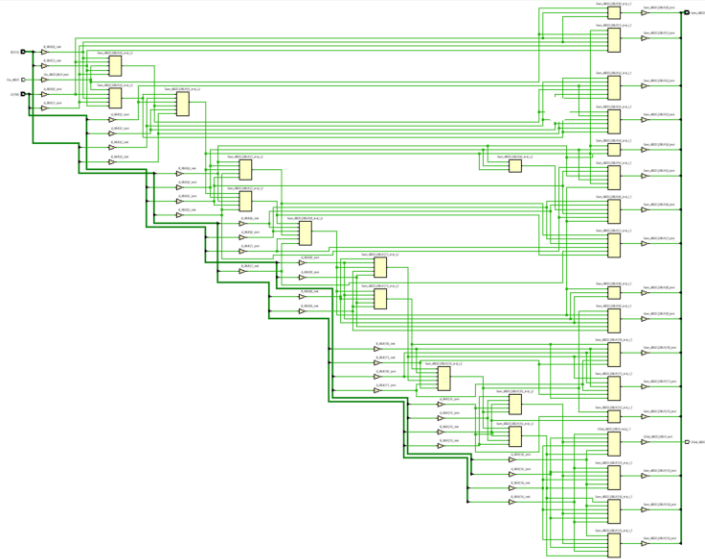Από τον Synthesizer προκύπτει το παρακάτω schematic:



Δημιουργούμε TestBench για να ελέγξουμε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity bcd_parallel_adder_tb is
end bcd_parallel_adder_tb;

architecture tb_arch of bcd_parallel_adder_tb is
```

```

component bcd_parallel_adder is
    Port (
        A: in std_logic_vector(15 downto 0);
        B: in std_logic_vector(15 downto 0);
        Cin_4BCD: in std_logic;
        Sum_4BCD: out std_logic_vector(15 downto 0);
        COut_4BCD: out std_logic
    );
end component;

signal A_tb, B_tb, Sum_4BCD_tb : std_logic_vector(15 downto 0);
signal Cin_4BCD_tb, COut_4BCD_tb : std_logic;

begin

    dut: bcd_parallel_adder
        port map (
            A => A_tb,
            B => B_tb,
            Cin_4BCD => Cin_4BCD_tb,
            Sum_4BCD => Sum_4BCD_tb,
            COut_4BCD => COut_4BCD_tb
        );

    simulation : process
    begin
        A_tb <= "0011001111001010";
        B_tb <= "0011110011010010";
        Cin_4BCD_tb <= '0';
        wait for 10 ns;
        -- Expected output: Sum_4BCD_tb = "0000010011111110" and
        COut_4BCD_tb = '0'

        A_tb <= "0000001100100100";
        B_tb <= "0000000111011010";
        Cin_4BCD_tb <= '0';
        wait for 10 ns;
        -- Expected output: Sum_4BCD_tb = "0000010101100100" and
        COut_4BCD_tb = '0'
    end process;
end;

```

```

A_tb <= "0010110000111010";
B_tb <= "0011101001101001";
Cin_4BCD_tb <= '0';
wait for 10 ns;
-- Expected output: Sum_4BCD_tb = "0110110100001001" and
COut_4BCD_tb = '0'

```


```

A_tb <= "0000100110010110";
B_tb <= "0001001010111001";
Cin_4BCD_tb <= '1';
wait for 10 ns;
-- Expected output: Sum_4BCD_tb = "0010001010110110" and
COut_4BCD_tb = '0'
end process;

```

```
end tb_arch;
```

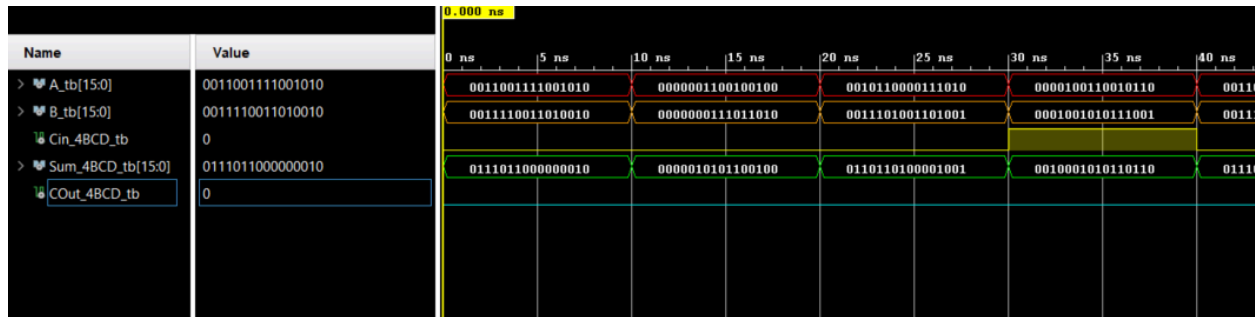Η προσομοίωση επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του κυκλώματος:



Για το critical path:

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
Path 1	∞	10	11	6	A[1]	Sum_4BCD[14]	9.521	4.620	4.901	∞	input port clock			0.000
Path 2	∞	10	11	6	A[1]	COut_4BCD	9.515	4.614	4.901	∞	input port clock			0.000
Path 3	∞	10	11	6	A[1]	Sum_4BCD[13]	9.515	4.614	4.901	∞	input port clock			0.000
Path 4	∞	10	11	6	A[1]	Sum_4BCD[15]	9.515	4.614	4.901	∞	input port clock			0.000
Path 5	∞	9	10	6	A[1]	Sum_4BCD[12]	8.924	4.496	4.428	∞	input port clock			0.000
Path 6	∞	9	10	6	A[1]	Sum_4BCD[9]	8.924	4.496	4.428	∞	input port clock			0.000
Path 7	∞	8	9	6	A[1]	Sum_4BCD[10]	8.327	4.372	3.955	∞	input port clock			0.000
Path 8	∞	8	9	6	A[1]	Sum_4BCD[11]	8.321	4.366	3.955	∞	input port clock			0.000
Path 9	∞	7	8	6	A[1]	Sum_4BCD[5]	7.736	4.248	3.488	∞	input port clock			0.000
Path 10	∞	7	8	6	A[1]	Sum_4BCD[6]	7.736	4.248	3.488	∞	input port clock			0.000

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το critical path είναι αυτό από την είσοδο A[1] προς την έξοδο Sum_4BCD[14], με συνολική καθυστέρηση 9.521ns.

Max Delay Paths

```

Slack:                inf
Source:               A[1]
                    (input port)
Destination:         Sum_4BCD[14]
                    (output port)
Path Group:          (none)
Path Type:           Max at Slow Process Corner
Data Path Delay:     9.521ns (logic 4.620ns (48.520%) route 4.901ns (51.480%))
Logic Levels:       10 (IBUF=1 LUT5=4 LUT6=4 OBUF=1)

```

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
		0.000	0.000 f	A[1] (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	A[1]
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.982	0.982 f	A_IBUF[1]_inst/o
net (fo=3, unplaced)		0.800	1.782	A_IBUF[1]
LUT5 (Prop_lut5_I4_O)		0.124	1.906 f	Sum_4BCD_OBUF[3]_inst_i_2/o
net (fo=3, unplaced)		0.467	2.373	Sum_4BCD_OBUF[3]_inst_i_2_n_0
LUT6 (Prop_lut6_I3_O)		0.124	2.497 f	Sum_4BCD_OBUF[5]_inst_i_2/o
net (fo=6, unplaced)		0.481	2.978	Sum_4BCD_OBUF[5]_inst_i_2_n_0
LUT5 (Prop_lut5_I2_O)		0.124	3.102 f	Sum_4BCD_OBUF[7]_inst_i_2/o
net (fo=2, unplaced)		0.460	3.562	Sum_4BCD_OBUF[7]_inst_i_2_n_0
LUT6 (Prop_lut6_I3_O)		0.124	3.686 f	Sum_4BCD_OBUF[9]_inst_i_2/o
net (fo=6, unplaced)		0.481	4.167	Sum_4BCD_OBUF[9]_inst_i_2_n_0
LUT5 (Prop_lut5_I2_O)		0.124	4.291 f	Sum_4BCD_OBUF[11]_inst_i_2/o
net (fo=3, unplaced)		0.467	4.758	Sum_4BCD_OBUF[11]_inst_i_2_n_0
LUT6 (Prop_lut6_I3_O)		0.124	4.882 f	Sum_4BCD_OBUF[12]_inst_i_2/o
net (fo=4, unplaced)		0.473	5.355	Sum_4BCD_OBUF[12]_inst_i_2_n_0
LUT5 (Prop_lut5_I4_O)		0.124	5.479 r	Sum_4BCD_OBUF[15]_inst_i_2/o
net (fo=4, unplaced)		0.473	5.952	Sum_4BCD_OBUF[15]_inst_i_2_n_0
LUT6 (Prop_lut6_I3_O)		0.124	6.076 r	Sum_4BCD_OBUF[14]_inst_i_1/o
net (fo=1, unplaced)		0.800	6.876	Sum_4BCD_OBUF[14]
OBUF (Prop_obuf_I_O)		2.645	9.521 r	Sum_4BCD_OBUF[14]_inst/o
net (fo=0)		0.000	9.521	Sum_4BCD[14]
			r	Sum_4BCD[14] (OUT)

Min Delay Paths

```

Slack:                inf
Source:               A[14]
                    (input port)
Destination:         COut_4BCD
                    (output port)
Path Group:          (none)
Path Type:           Min at Fast Process Corner
Data Path Delay:     2.092ns (logic 1.418ns (67.775%) route 0.674ns (32.225%))
Logic Levels:       3 (IBUF=1 LUT6=1 OBUF=1)

```

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
		0.000	0.000 r	A[14] (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	A[14]
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.211	0.211 r	A_IBUF[14]_inst/o
net (fo=4, unplaced)		0.337	0.548	A_IBUF[14]
LUT6 (Prop_lut6_I4_O)		0.045	0.593 r	COut_4BCD_OBUF_inst_i_1/o
net (fo=1, unplaced)		0.337	0.930	COut_4BCD_OBUF
OBUF (Prop_obuf_I_O)		1.162	2.092 r	COut_4BCD_OBUF_inst/o
net (fo=0)		0.000	2.092	COut_4BCD
			r	COut_4BCD (OUT)